

디지털논리회로 5팀 miniCPU 설계

Verilog를 활용한 miniCPU 제작

20200628 경제학과 강석민

20202266 물리학과 박준우

20226073 교류학과 신윤규

목차


1. 개요
2. 회로도
3. CPU 구성 요소 및 코드 설계
4. 수행 결과 시뮬레이션
5. 시행착오

개요

본 프로젝트의 목표는 간단한 16-bit CPU를 설계하고 구현하는 것입니다.

이 CPU는 Fetch, Decode, Execute의 동작을 수행하며, 각 단계는 독립적으로 동작합니다. 산술 및 논리 연산을 지원하며, 간단한 명령어 세트를 통해 기본적인 연산을 수행할 수 있도록 설계되었습니다.

회로도

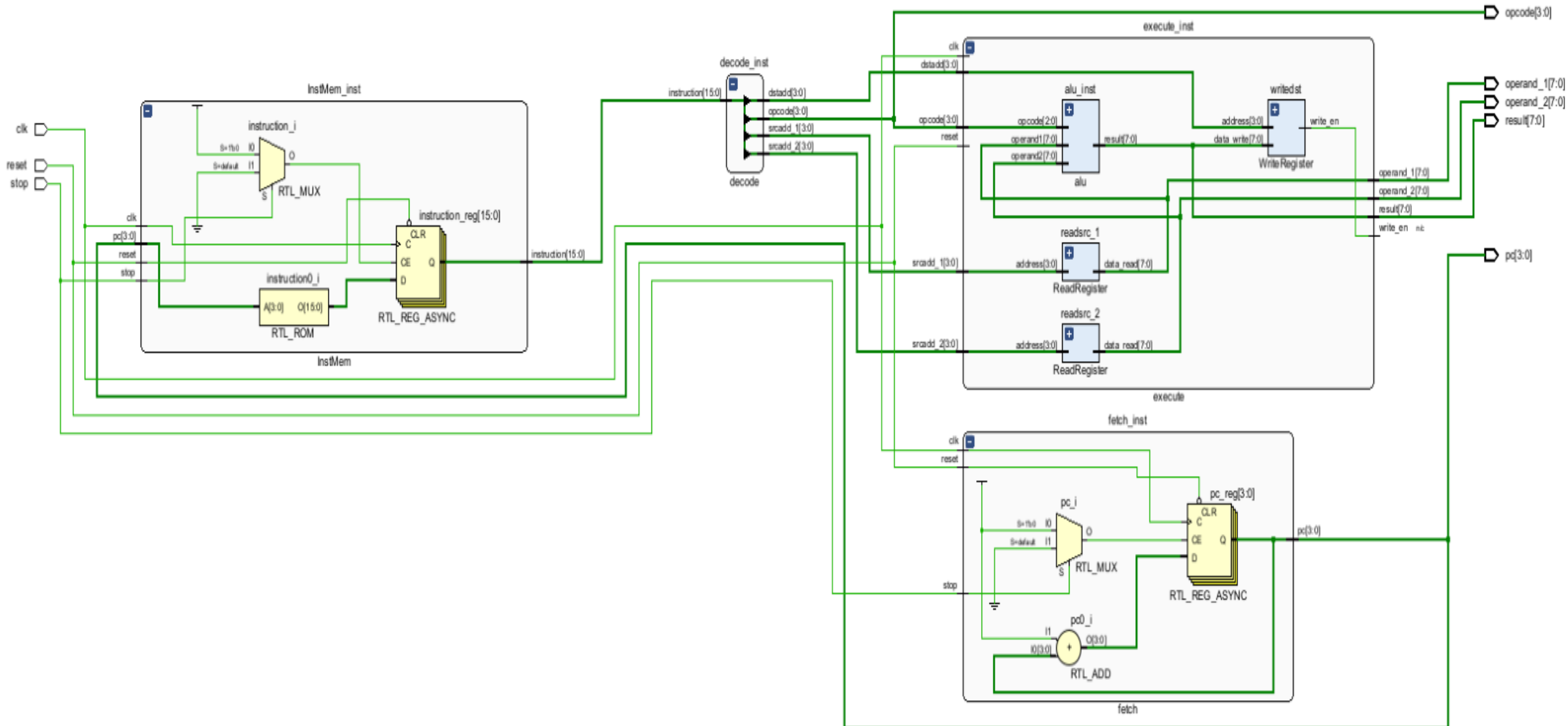

CPU 구성 요소 및 코드 설명

Opcode


각 명령어의 Opcode를 다음과 같이 정의했습니다.

- 0000: ADD
- 0001: SUB
- 0010: NOT
- 0011: AND
- 0100: OR
- 0101: XOR
- 0110: Shift left
- 0111: Shift left

CPU 구성 요소 및 코드 설명

top.v: 전체 프로세서 시스템을 통합하는 최상위 모듈입니다. 다른 하위 모듈들을 인스턴스화하고 상호 연결하는 역할을 합니다.

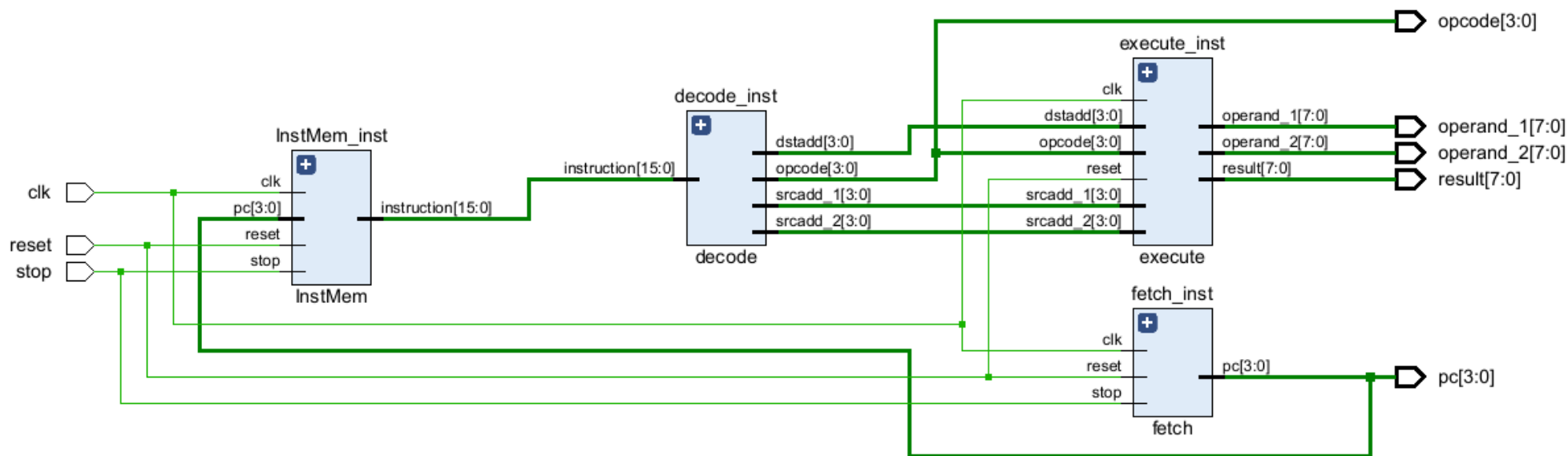fetch, InstMem, decode, execute 모듈을 연결하여 명령어의 전체 실행 사이클을 수행합니다.



CPU 구성 요소 및 코드 설명

top.v: 전체 프로세서 시스템을 통합하는 최상위 모듈입니다. 다른 하위 모듈들을 인스턴스화하고 상호 연결하는 역할을 합니다.

fetch, InstMem, decode, execute 모듈을 연결하여 명령어의 전체 실행 사이클을 수행합니다.

```
module Top(
    input  clk,           // 클럭 입력
    input  reset,         // 리셋 신호 입력
    input  stop,          // 중지 신호 입력

    output [3:0] opcode,
    output [7:0] operand_1,
    output [7:0] operand_2,
    output [7:0] result,
    output [3:0] pc
);

wire [15:0] instruction;
wire [3:0] srcadd_1, srcadd_2, dstadd;
wire write_en;

fetch fetch_inst(
    .clk(clk),           // 클럭 입력
    .reset(reset),       // 리셋 신호 입력
    .stop(stop),        // 멈춤 신호 입력
    .pc(pc) // 프로그램 카운터 출력
);

InstMem InstMem_inst(
    //input
    .clk(clk),           // 클럭 입력
    .reset(reset),       // 리셋 신호 입력
    .stop(stop),        // 중지 신호 입력
    .pc(pc),            // 프로그램 카운터 입력 (4비트)

    //output
    .instruction(instruction) // 명령어 출력
);
```

```
decode decode_inst(
    //input
    .instruction(instruction), // 입력 명령어

    //output
    .opcode(opcode),          // 출력 opcode
    .srcadd_1(srcadd_1),      // 출력 첫 번째 소스 주소
    .srcadd_2(srcadd_2),      // 출력 두 번째 소스 주소
    .dstadd(dstadd)           // 출력 대상 주소
);


execute execute_inst(
    //input
    .clk(clk),               // 클럭 입력
    .reset(reset),           // 리셋 신호 입력
    .opcode(opcode),         // 명령어 opcode 입력
    .srcadd_1(srcadd_1),     // 첫 번째 소스 데이터 입력
    .srcadd_2(srcadd_2),     // 두 번째 소스 데이터 입력
    .dstadd(dstadd),         // 대상 주소 입력 //FM decode

    //output
    .operand_1(operand_1),
    .operand_2(operand_2),
    .result(result),
    .write_en(write_en)
);

endmodule
```

CPU 구성 요소 및 코드 설명

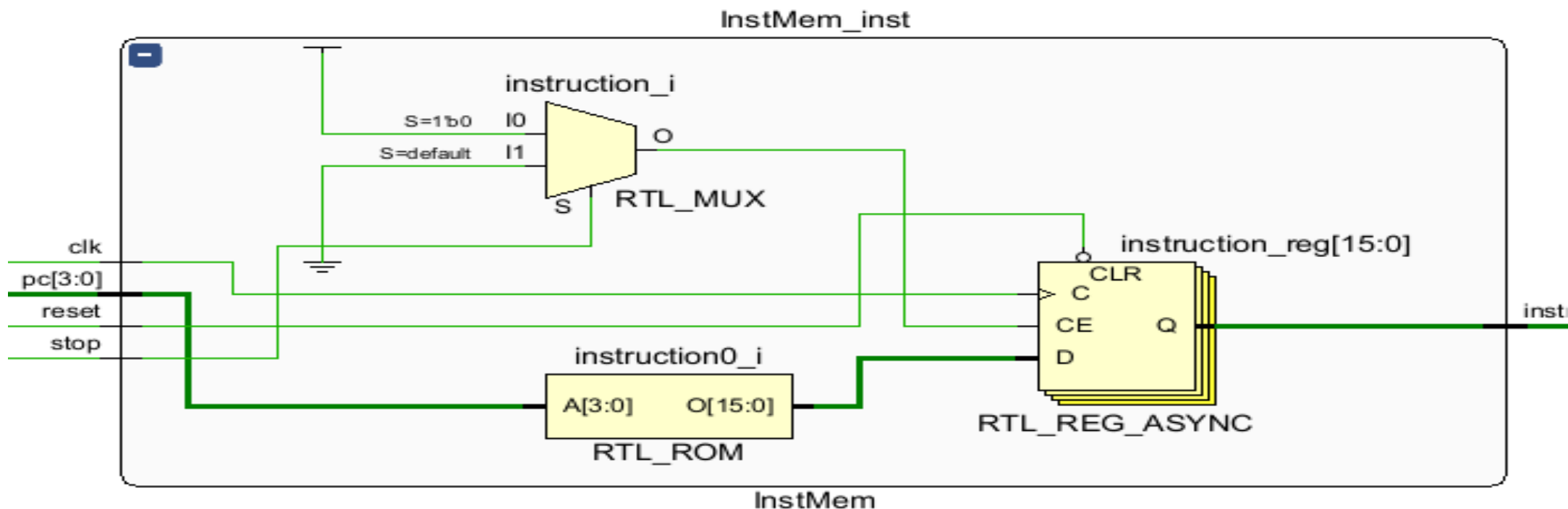InstMem.v: 프로세서의 명령어 메모리를 모델링한 모듈입니다. 프로그램 코드가 저장되어 있으며, 필요한 명령어를 fetch 모듈에 제공합니다.



CPU 구성 요소 및 코드 설명

InstMem.v: 프로세서의 명령어 메모리를 모델링한 모듈입니다. 프로그램 코드가 저장되어 있으며, 필요한 명령어를 fetch 모듈에 제공합니다.

```
module InstMem(  
    input clk,           // 클럭 입력  
    input reset,         // 리셋 신호 입력  
    input stop,          // 중지 신호 입력  
    input [3:0] pc,      // 프로그램 카운터 입력 (4비트)  
    output reg [15:0] instruction // 명령어 출력  
);  
  
reg [15:0] mem[15:0];    // 명령어 메모리 16bit * 16 = 32byte  
  
always @(posedge clk or negedge reset) begin  
    if (~reset)          // 리셋 시  
        instruction <= 16'h0; // 현재 명령어 레지스터를 0으로 설정  
    else if (~stop)      // 중지 신호가 아닌 경우  
        instruction <= mem[pc]; // 현재 프로그램 카운터 위치의 명령어를 가져옴  
end
```

// 초기 명령어 설정

initial begin

// Instruction 예제 16개 초기화


```
mem[0] = 16'b0000_0000_0000_0000; // No operation  
mem[1] = 16'b0001_0010_0100_0001; // ADD reg[2] + reg[1] to reg[1]  
mem[2] = 16'b0010_0100_0010_0010; // SUB reg[4] - reg[2] to reg[2]  
mem[3] = 16'b0011_0011_0001_0100; // NOT reg[3] to reg[4]  
mem[4] = 16'b0100_0110_0111_0001; // AND reg[6] & reg[7] to reg[1]  
mem[5] = 16'b0101_0101_0011_0110; // OR reg[5] | reg[3] to reg[6]  
mem[6] = 16'b0110_0011_0100_0111; // XOR reg[3] ^ reg[4] to reg[7]  
mem[7] = 16'b0111_0100_0100_0001; // Shift left reg[4] << 1 to reg[1]  
mem[8] = 16'b1000_0111_0010_0001; // Shift right reg[7] >> 2 to reg[1]  
mem[9] = 16'b1001_0011_0010_0111; // ADD reg[3] + reg[3] to reg[7]  
mem[10] = 16'b1010_0110_1010_0101; // SUB reg[6] - reg[5] to reg[5]  
mem[11] = 16'b1011_0101_0110_1100; // NOT reg[5] to reg[12]  
mem[12] = 16'b1100_0010_1011_0010; // AND reg[2] & reg[11] to reg[2]  
mem[13] = 16'b1101_0001_0010_1101; // OR reg[1] | reg[2] to reg[13]  
mem[14] = 16'b1110_0011_0111_0001; // XOR reg[3] ^ reg[7] to reg[1]  
mem[15] = 16'b1111_0111_0101_0011; // Shift left reg[7] << 5 to reg[3]
```

end

endmodule

CPU 구성 요소 및 코드 설명

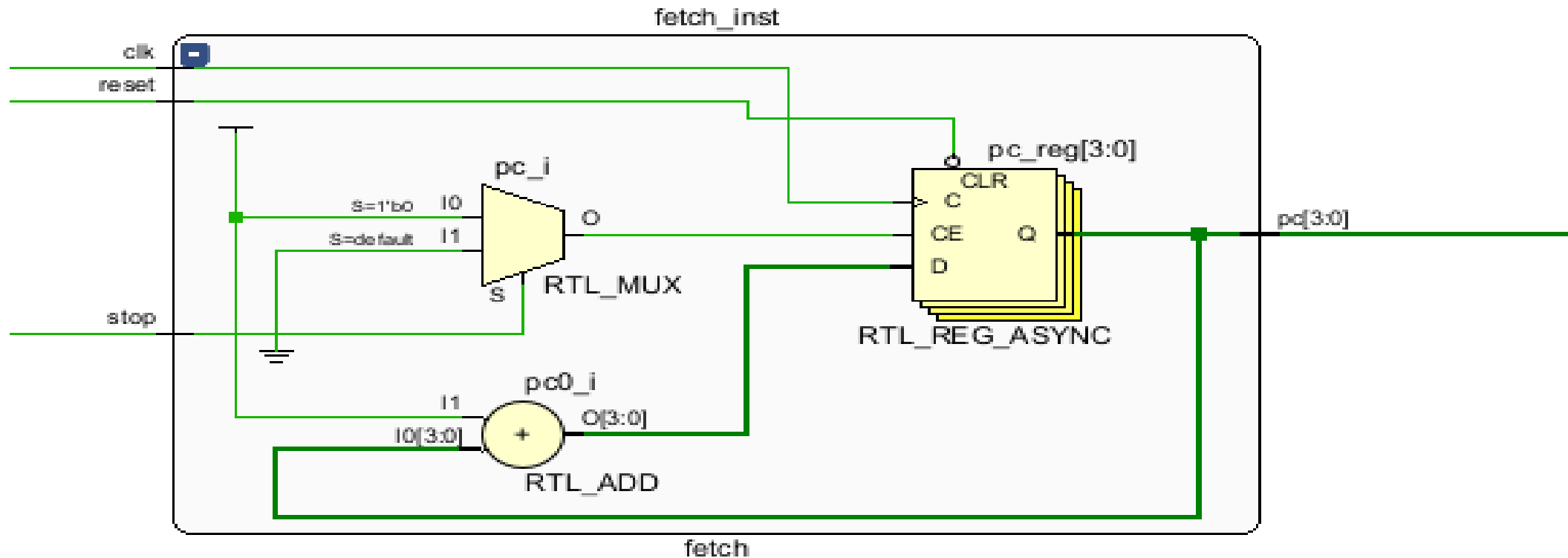fetch.v: 명령어 메모리에서 다음 실행할 명령어를 가져오는 모듈입니다. 프로그램 카운터를 관리하고, 명령어 데이터를 de code 모듈로 전달합니다.




CPU 구성 요소 및 코드 설명

fetch.v: 명령어 메모리에서 다음 실행할 명령어를 가져오는 모듈입니다. 프로그램 카운터를 관리하고, 명령어 데이터를 de code 모듈로 전달합니다.

```
module fetch(  
    input clk,           // 클럭 입력  
    input reset,         // 리셋 신호 입력  
    input stop,          // 멈춤 신호 입력  
    output reg [3:0] pc  // 프로그램 카운터 출력  
);  
  
// 항상 블록, 클럭의 상승 에지에서 동작  
always @(posedge clk or negedge reset) begin  
    if (~reset) begin  
        // reset 신호가 활성화되면 프로그램 카운터를 0으로 초기화  
        pc <= 4'b0;  
    end  
    else if (~stop) begin  
        // stop 신호가 비활성화된 경우 프로그램 카운터 증가  
        pc <= pc + 4'b1;  
    end  
    // stop 신호가 활성화된 경우 프로그램 카운터 유지  
end  
  
endmodule
```

CPU 구성 요소 및 코드 설명

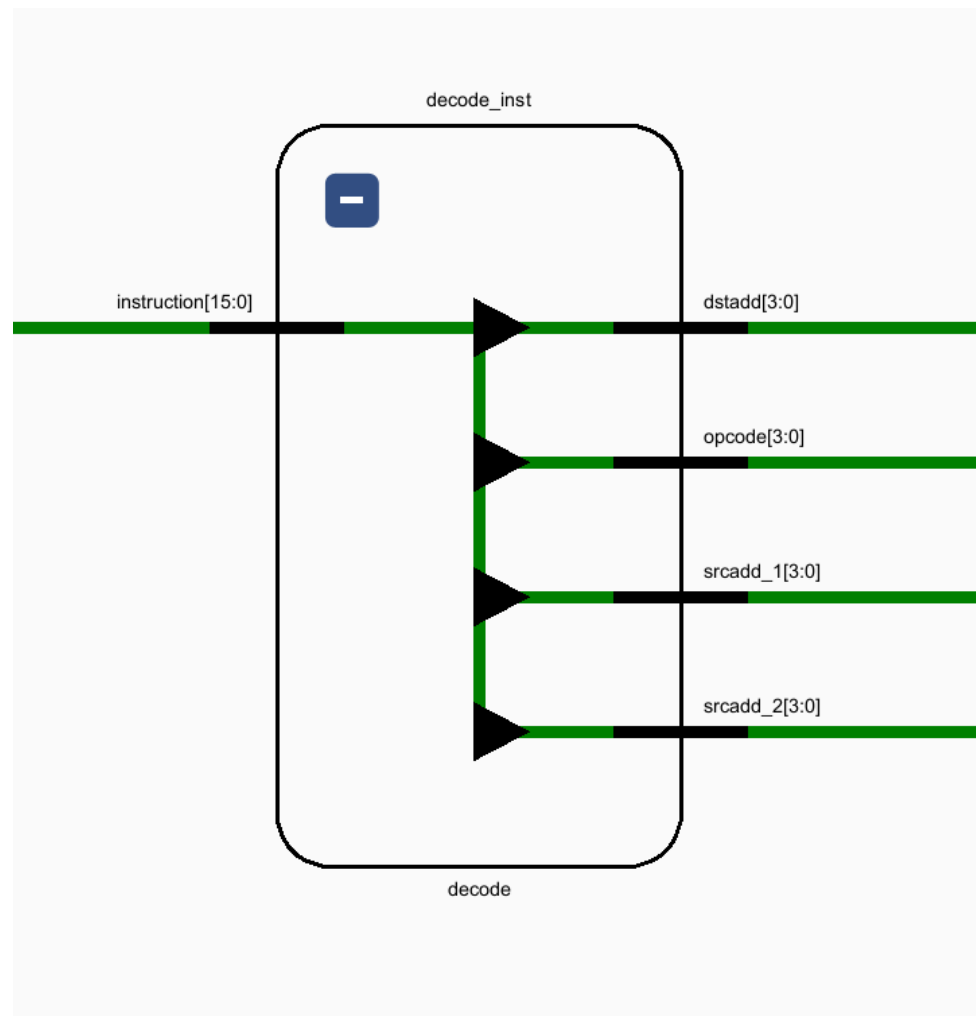decode.v: 가져온 명령어를 해석하여 실행에 필요한 정보를 추출하는 모듈입니다. 명령어 종류, 레지스터 주소, 연산 종류 등을 식별합니다.




CPU 구성 요소 및 코드 설명

decode.v: 가져온 명령어를 해석하여 실행에 필요한 정보를 추출하는 모듈입니다. 명령어 종류, 레지스터 주소, 연산 종류 등을 식별합니다.

```
module decode(  
    input [15:0] instruction, // 입력 명령어  
    output [3:0] opcode,      // 출력 opcode  
    output [3:0] srcadd_1,    // 출력 첫 번째 소스 주소  
    output [3:0] srcadd_2,    // 출력 두 번째 소스 주소  
    output [3:0] dstadd       // 출력 대상 주소  
);  
  
// 각 필드를 명령어에서 추출  
assign opcode = instruction[15:12];  
assign srcadd_1 = instruction[11:8];  
assign srcadd_2 = instruction[7:4];  
assign dstadd = instruction[3:0];  
  
endmodule
```

CPU 구성 요소 및 코드 설명

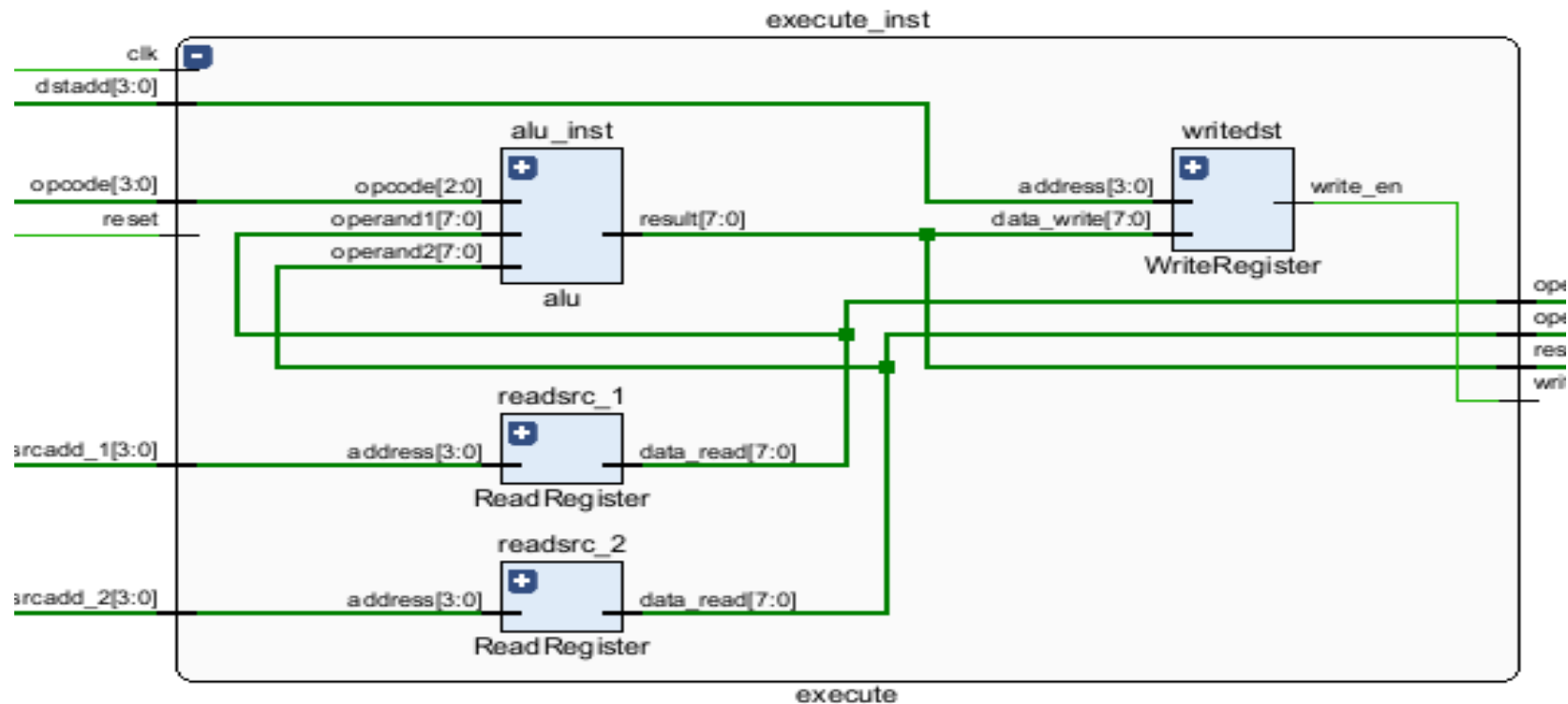execute.v: decode 모듈에서 전달받은 정보를 바탕으로 실제 연산을 수행하는 모듈입니다. ALU와 레지스터 파일을 사용하여 명령어를 실행합니다.



CPU 구성 요소 및 코드 설명

execute.v: decode 모듈에서 전달받은 정보를 바탕으로 실제 연산을 수행하는 모듈입니다. ALU와 레지스터 파일을 사용하여 명령어를 실행합니다

•

```
module execute(
    input clk,           // 클럭 입력
    input reset,         // 리셋 신호 입력
    input [3:0] opcode,  // 명령어 opcode 입력
    input [3:0] srcadd_1, // 첫 번째 소스 데이터 입력
    input [3:0] srcadd_2, // 두 번째 소스 데이터 입력
    input [3:0] dstadd,   // 대상 주소 입력 //FM decode

    output [7:0] operand_1, // 초기화를 제거합니다.
    output [7:0] operand_2, // 초기화를 제거합니다.
    output [7:0] result,    // 초기화를 제거합니다.
    output write_en        // 초기화를 제거합니다.
);

// 레지스터 모듈 인스턴스 생성 (읽기용)
ReadRegister readsrc_1(
    .address(srcadd_1),
    .data_read(operand_1) // srcadd_1 주소에서 읽은 데이터
);
ReadRegister readsrc_2(
    .address(srcadd_2),
    .data_read(operand_2) // srcadd_2 주소에서 읽은 데이터
);

// ALU 모듈 인스턴스 생성
alu alu_inst (
    .opcode(opcode[2:0]), // opcode의 하위 3비트를 전달
    .operand1(operand_1),
    .operand2(operand_2),
    .result(result)
);

// 레지스터 모듈 인스턴스 생성 (쓰기용)
WriteRegister writedst(
    .address(dstadd),
    .data_write(result), // 결과 값을 쓰기 데이터로 설정
    .write_en(write_en) // 쓰기 동작 활성화 신호
);

endmodule
```

CPU 구성 요소 및 코드 설명

alu.v: 산술 논리 연산 장치(Arithmetic Logic Unit)를 모델링한 모듈입니다. 다양한 연산을 수행하여 결과를 execute 모듈에 전달합니다.

```
module alu (  
    input  [2:0] opcode,  
    input  [7:0] operand1,  
    input  [7:0] operand2,  
    output reg [7:0] result  
);  
  
    wire [7:0] sum;  
    wire [7:0] sub;  
    wire co, bo;  
  
    // Adder and Subtractor instances  
    adder_8bit adder (  
        .a(operand1),  
        .b(operand2),  
        .ci(1'b0),  
        .sum(sum),  
        .co(co)  
    );
```

```
    subtractor_8bit subtractor (  
        .a(operand1),  
        .b(operand2),  
        .bi(1'b0),  
        .sub(sub),  
        .bo(bo)  
    );  
  
    // ALU operation selection and execution  
    always @(*) begin  
        case (opcode)  
            3'b000: result = sum;           // add  
            3'b001: result = sub;          // sub  
            3'b010: result = ~operand1;    // not  
            3'b011: result = operand1 & operand2; // and  
            3'b100: result = operand1 | operand2; // or  
            3'b101: result = operand1 ^ operand2; // xor  
            3'b110: result = operand1 << 1; // shift left  
            3'b111: result = operand1 >> 1; // shift right  
            default: result = 8'b00000000;  
        endcase  
    end  
  
endmodule
```


CPU 구성 요소 및 코드 설명

register.v: 프로세서의 레지스터 파일을 모델링한 모듈입니다. 데이터 읽기/쓰기 기능을 제공하며, execute 모듈과 상호작용합니다.

```
module Register(  
    input [3:0] address,  
    input [7:0] data_write,  
    input write_en,  
    output reg [7:0] data_read  
);  
    reg [7:0] regi[15:0]; // 값 메모리 1byte * 16  
  
    // 메모리 초기화 블록  
  
    initial begin  
        regi[1]  = 8'd0;  
        regi[2]  = 8'd64;  
        regi[3]  = 8'd96;  
        regi[4]  = 8'd128;  
        regi[5]  = 8'd160;  
        regi[6]  = 8'd192;  
        regi[7]  = 8'd224;  
        regi[8]  = 8'd32;  
        regi[9]  = 8'd64;  
        regi[10] = 8'd96;  
        regi[11] = 8'd128;  
        regi[12] = 8'd160;  
        regi[13] = 8'd192;  
        regi[14] = 8'd224;  
        regi[15] = 8'd32;  
    end  
end
```

```
// 읽기 동작 수행  
always @(address) begin  
    data_read = regi[address];  
end  
  
// 쓰기 동작 수행  
always @(posedge write_en) begin  
    if (write_en) begin  
        regi[address] = data_write;  
    end  
end  
endmodule
```

```
module ReadRegister(  
    input [3:0] address,  
    output [7:0] data_read  
);  
    Register regi_inst (  
        .address(address),  
        .data_write(8'b0), // 쓰기 동작에 사용되지 않으므로 0으로 초기화  
        .write_en(1'b0), // 쓰기 동작 비활성화  
        .data_read(data_read)  
    );  
endmodule
```

```
module WriteRegister(  
    input [3:0] address,  
    input [7:0] data_write,  
    output reg write_en  
);  
    Register regi_inst (  
        .address(address),  
        .data_write(data_write),  
        .write_en(write_en),  
        .data_read()  
    );  
endmodule
```

CPU 구성 요소 및 코드 설명

FDE_tb.v: 전체 프로세서 시스템의 동작을 테스트하기 위한 테스트벤치 모듈입니다. 각 모듈의 입출력을 연결하고, 시뮬레이션을 통해 프로세서의 기능을 검증합니다.

```
`timescale 1ns/1ps

module FDE_tb();

    // 입력 신호
    reg clk;
    reg reset;
    reg stop;

    // 출력 신호
    wire [3:0] opcode;
    wire [7:0] operand_1;
    wire [7:0] operand_2;
    wire [7:0] result;
    wire [3:0] pc;

    // 테스트할 CPU 모듈
    Top Top_inst(
        //input
        .clk(clk),           // 클럭 입력
        .reset(reset),       // 리셋 신호 입력
        .stop(stop),        // 중지 신호 입력

        //output
        .opcode(opcode),
        .operand_1(operand_1),
        .operand_2(operand_2),
        .result(result),
        .pc(pc)
    );

    // 초기화 및 동작 시나리오
    initial begin
        // 초기값 설정
        clk = 0; reset = 1; stop = 1;

        #10
        reset = 0;           // 리셋 비활성화

        #10
        reset = 1;           // 리셋 활성화


        #100
        stop = 0;           // 멈춤 비활성화

        #1000
        $finish;            // 테스트 종료
    end

    // 클럭 생성
    always begin
        #50
        clk = ~clk;         // 클럭 반전
    end

endmodule
```

수행 결과 및 시뮬레이션

 


▲ Vivado Simulation

수행 결과 및 시뮬레이션

Summary

Resource	Utilization	Available	Utilization %
LUT	24	17600	0.14
FF	15	35200	0.04
IO	35	54	64.81

 


Summary

Power estimation from Synthesized netlist. Activity derived from constraints files, simulation files or vectorless analysis. Note: these early estimates can change after implementation.

Total On-Chip Power: 0.097 W
Design Power Budget: Not Specified
Process: typical
Power Budget Margin: N/A
Junction Temperature: 26.1°C
Thermal Margin: 73.9°C (6.3 W)
Ambient Temperature: 25.0 °C
Effective θ_{JA} : 11.5°C/W
Power supplied to off-chip devices: 0 W
Confidence level: Low

[Launch Power Constraint Advisor](#) to find and fix invalid switching activity

On-Chip Power

 


▲ Synthesis Summary

시행착오

너무 많은 모듈들이 복잡하게 구성 되어있고 그로 인해 인스턴스화 오류 및 동작 오류가 발생하였습니다.
CPU 구조 및 동작 원리에 대한 정확한 이해와 verilogHDL 사용이 미숙하여 복잡하고 다양한 기능과 동작을 수행하는 CPU
를 구현하는데는 큰 어려움이 있을 것이라고 판단하였습니다.

이를 개선하기 위해서 모듈들을 간소화하고 동작 확인 후 기능 추가 및 보완하는 방식으로 프로젝트 진행하였습니다.


https://github.com/potatogyu99/cpu_2.git

 

◀Quartus Prime Lite로 모듈 테스트 중 모듈의 테스트벤치가 원하는 대로 작동되지 않는 모습.

개별적인 모듈의 수가 많고, 메모리 및 레지스터 접근 제어 신호가 제대로 정의되어 있지 않아서 발생한 문제.

시행착오

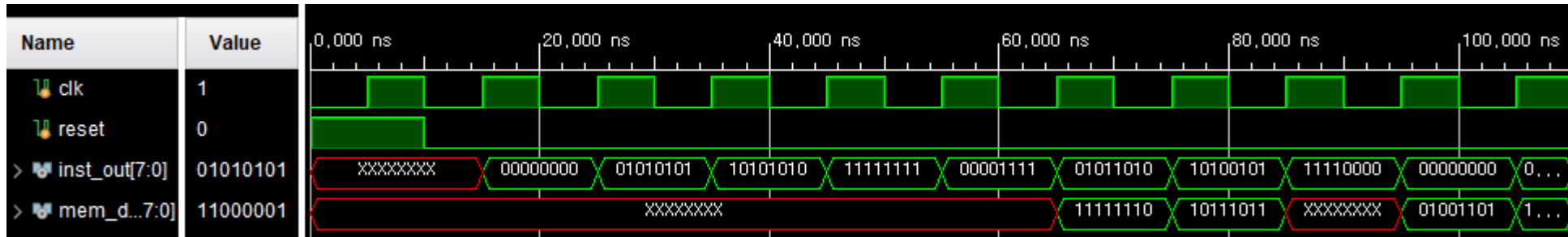

퀴트 AI 과제와 업무

테스트 벤치에 \$display 문을 추가하여 시뮬레이션 중에 발생하는 주요 사건들을 확인할 수 있게 하였습니다. 이는 디버깅 과정에서 매우 유용하며, 시뮬레이션의 진행 상황을 쉽게 파악할 수 있게 해줍니다.

verilog


```
module testbench;
  reg clk;
  reg [2:0] opcode;
  reg [7:0] operand1;
  reg [7:0] operand2;
  wire [7:0] alu_result;
  reg [3:0] addr;
  reg [15:0] data_in;
  reg write_en;
  wire [15:0] data_out;

  // ALU instance
  alu my_alu (
```

```
시간      5: 메모리 주소 0에 0010 저장
시간     15: 메모리 주소 1에 0020 저장
시간     25: 메모리 주소 2에 0030 저장
시간     55: 메모리 주소 0에서 0010 읽음
시간     75: 메모리 주소 1에서 xxxx 읽음
시간     95: 연산 결과 (ADD): xx
시간    115: 연산 결과 00xx를 메모리 주소 3에 저장
시간    135: 메모리 주소 3에서 00xx 읽음
시간    155: 메모리 주소 2에서 0030 읽음
시간    175: 연산 결과 (SUB): xx
시간    195: 최종 연산 결과 00xx를 메모리 주소 4에 저장
main.v:178: $finish called at 205 (15)
```

▲GPT 사용, 코드 실행 중에 빈번히 발생했던 자잘한 오류들. Verilog 언어의 기본 지식이 부족하다 보니 디버깅에 시간이 많이 소요되었습니다.

시행착오

 

▲pc=0 일때 덧셈 연산을 수행하여야 하는데 수행되지 않는 문제.
Transistor.v 모듈에서 regi[0]이 정의되지 않아 발생한 문제로, regi[0]
의 초기값을 0으로 하여 이를 수정하였습니다.